

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н И Й С Т А Н Д А Р Т

---

## **ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ**

### **МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ**

Издание официальное

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

## Метод измерения заряда восстановления

Semiconductor diodes. Method for measuring recovery charge

ГОСТ  
18986.6—73

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 июля 1973 г. № 1723  
дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые импульсные и выпрямительные диоды, а также на переключательные диоды диапазона СВЧ, у которых накопленный заряд может быть принят равным заряду восстановления, и устанавливает метод измерения заряда восстановления.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3198—81 в части метода измерения заряда восстановления.

Общие условия при измерении должны соответствовать требованиям ГОСТ 18986.0—74 и настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 1. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ


- 1.1. Температура окружающей среды при измерении должна быть в пределах  $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$ .
- 1.2. Прямой ток и обратное напряжение при измерении заряда восстановления должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.
- 1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
- 1.3, 1.4. (Исключены, Изм. № 1).

## 2. АППАРАТУРА

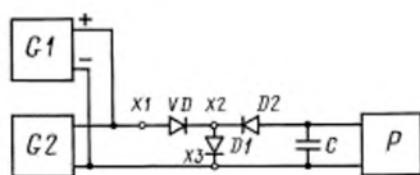2.1. Принципиальная электрическая схема измерения заряда восстановления должна соответствовать указанной на чертеже.

Допускается возможность подключения к схеме устройств, стабилизирующих постоянное напряжение между точками  $X2$  и  $X3$  схемы.

Допускается шунтирование диода  $VD$  конденсатором емкостью, не превышающей  $0,2 \cdot \frac{t_{\text{up}}}{R_{\text{max}_1}}$  (где  $t_{\text{up}}$  — время нарастания импульса обратного напряжения,  $R_{\text{max}_1}$  — выходное сопротивление генератора  $G2$ ) или подача в точку  $X2$  импульса от дополнительного генератора, синхронизированного с генератором  $G2$ .



$G1$  — генератор прямого тока с выходным сопротивлением  $R_{\text{max}_1}$ ;  $G2$  — генератор обратного напряжения с выходным сопротивлением  $R_{\text{max}_2}$ ;  $X1$ ,  $X2$ ,  $X3$  — выводы;  $VD$  — измеряемый диод;  $D1$  — диод, через который протекает прямой ток измеряемого диода;  $D2$  — диод, через который протекает обратный ток измеряемого диода;  $C$  — интегрирующий конденсатор;  $P$  — измеритель заряда с входным сопротивлением  $R_{\text{ac}}$

$G1$  — генератор прямого тока с выходным сопротивлением  $R_{\text{max}_1}$ ;  $G2$  — генератор обратного напряжения с выходным сопротивлением  $R_{\text{max}_2}$ ;  $X1$ ,  $X2$ ,  $X3$  — выводы;  $VD$  — измеряемый диод;  $D1$  — диод, через который протекает прямой ток измеряемого диода;  $D2$  — диод, через который протекает обратный ток измеряемого диода;  $C$  — интегрирующий конденсатор;  $P$  — измеритель заряда с входным сопротивлением  $R_{\text{ac}}$

Издание официальное



Издание (май 2004 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1982 г. (ИУС 9—82).

© Издательство стандартов, 1973  
© ИПК Издательство стандартов, 2004

## С. 2 ГОСТ 18986.6—73

Допускается подача на диод  $D2$  напряжения начального смещения.

2.2. Прямой ток  $i_{np}$  генератора  $G1$  протекает через измеряемый диод  $VD$  и диод  $D2$  в течение времени, достаточного, чтобы в диоде  $VD$  накопился заряд, соответствующий стационарному состоянию при протекании прямого тока  $i_{np}$ . Затем от генератора  $G2$  подают импульс обратного напряжения, запирающий диод  $VD$ , при этом переходный обратный ток диода  $VD$  протекает через диод  $D2$  и заряжает конденсатор  $C$ . В интервале между импульсами генератора  $G2$  заряд с конденсатора  $C$  стекает через входное сопротивление  $R_{in}$  измерителя  $P$ , причем этот процесс повторяется с частотой повторения  $f$  импульсов генератора  $G2$ .

2.3. Если в качестве измерителя  $P$  используют микроманометр магнитоэлектрической системы, заряд восстановления  $Q_{rec}$  определяют из соотношения

$$Q_{rec} = \frac{i_0 - i_{obr}}{f},$$

где  $i_0$  — средний ток, измеряемый измерителем  $P$ ;

$i_{obr}$  — обратный ток диода  $D2$ , измеренный при отключении генератора  $G2$  или при отсутствии импульсов с  $G2$ ;

$f$  — частота повторения импульсов обратного напряжения генератора.

Обратный ток диода  $D2$  можно не учитывать, если значение, определяемое из соотношения  $\frac{i_{np}}{f}$ , составляет не более 1 % от значения измеряемого заряда.

2.4. В качестве измерителя заряда  $P$  допускается использовать селективный усилитель, настроенный на частоту  $f$  или кратную ей частоту. При этом индикатор на выходе селективного усилителя должен быть откалиброван непосредственно в единицах заряда. Калибровку осуществляют конденсаторами с известной емкостью, включенными вместо диода  $VD$ . При этом калибровочный заряд  $Q$  равен

$$Q = C_k \cdot U_k,$$

где  $C_k$  — емкость калибровочного конденсатора;

$U_k$  — амплитуда импульса генератора  $G2$ .

### 2.1—2.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Основные элементы, входящие в принципиальную электрическую схему, должны соответствовать требованиям пп. 2.6—2.12.

2.6. Генератор  $G1$  должен обеспечивать подачу через измеряемый диод постоянного или импульсного прямого тока заданной величины, при этом должны обеспечиваться следующие требования:

а) прямой ток должен быть задан через диод  $VD$  с погрешностью в пределах  $\pm 3\%$  при постоянном прямом токе и  $\pm 10\%$  при подаче импульсного прямого тока. Режим подачи импульсного прямого тока применяют в технически обоснованных случаях, когда при заданном значении постоянного прямого тока не может быть обеспечена устойчивая работа диода  $VD$ ;

б) выходное сопротивление генератора  $G1$   $R_{out}$  должно быть достаточно большим, чтобы при изменении напряжения между точками  $X1$  и  $X3$  на 1 В изменения тока генератора  $G1$  не превышали 1 % при постоянном и 3 % при импульсном прямых токах;

в) длительность импульса прямого тока должна быть не менее  $5 \frac{Q_{rec}}{i_{np}}$ , где  $Q_{rec}$  — величина заряда восстановления, равная норме на этот параметр, указанной в технической документации на диоды конкретных типов;

г) для квазимпульсного прямого тока, представляющего собой постоянный ток, протекающий в цепи диода в течение времени  $t \geq 100 \frac{Q_{rec}}{i_{np}}$ , требования аналогичны тем, которые предъявляют к постоянному току;

д) спад вершины импульса прямого тока на длительности  $5 \frac{Q_{rec}}{i_{np}}$ , отсчитанной от момента подачи импульса обратного напряжения, не должен превышать 5 %.

2.7. Генератор  $G2$  должен обеспечивать подачу на измеряемый диод импульса обратного напряжения. При этом должны быть выполнены следующие требования:

а) амплитуда импульса обратного напряжения должна быть установлена с погрешностью в пределах  $\pm 10\%$ .

Причина. Амплитуда импульса обратного напряжения может быть измерена импульсным вольтметром с открытым входом на аноде диода  $VD$  относительно точки  $X3$  схемы. При этом на аноде диода устанавливают напряжение, равное сумме заданного обратного напряжения  $U_{обp_a}$  и прямого падения напряжения на диоде  $D2$  при протекании через него прямого тока (примерно 0,75 В). При измерении импульсным вольтметром с закрытым входом измеренное значение амплитуды импульса напряжения на аноде диода  $VD$  определяют из соотношения

$$U_m = U_{обp_a} + U_{np_1} + U_{np_2} - U_{cm},$$

где  $U_{обp_a}$  — требуемое значение амплитуды импульсов обратного напряжения;

$U_{np_1}$  — прямое падение напряжения на двух последовательно включенных диодах  $VD$  и  $D1$  от

протекания прямого тока (примерно 1,4 В);

$U_{np_2}$  — прямое падение напряжения на диоде  $D2$  (примерно 0,75 В);

$U_{cm}$  — напряжение смещения диода  $D2$ , если предусмотрена его подача в схеме;

б) выходное сопротивление генератора  $G2 R_{вых_2}$  должно быть в пределах 50—90 Ом. Допускается включение последовательно с выходом генератора дополнительного резистора для того, чтобы общее сопротивление в цепи диода  $VD$  для импульсного обратного тока составляло указанное выше значение;

в) длительность импульса обратного напряжения  $\tau_u$  должна быть не менее  $0,2 \frac{Q_{вос}}{i_{ap}}$ ,

г) спад вершины импульса обратного напряжения не должен превышать 10 % на всей длительности импульса, измеренного на согласованной нагрузке 50 или 75 Ом;

д) время нарастания  $t_{up}$  импульса обратного напряжения, измеряемое на согласованной нагрузке между уровнями 0,1 и 0,9 при подключении измерительного устройства между выводами  $X1$  и  $X2$  и отключенном диоде  $VD$ , должно удовлетворять требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3 \*

Заряд восстановления $Q_{вос}$ , пКл	Время нарастания $t_{up}$ , нс, не более
До 10 включ.	0,36
Св. 10 » 150 »	1,00
» 150 » 1000 »	3,00
» 1000 » 10000 »	18,00
» 10000	100,00

е) частота повторения импульсов генератора  $G2$  не должна превышать значения  $\frac{i_{ap}}{5 Q_{вос}}$ .

Частота повторения импульсов обратного напряжения должна задаваться и поддерживаться с погрешностью в пределах  $\pm 1\%$  при измерении заряда восстановления по среднему обратному току диода  $VD$ . При использовании в качестве измерителя заряда селективного усилителя погрешность задания частоты повторения и ее стабильность определяют настройкой и полосой частот селективного усилителя;

ж) цепи генераторов  $G2$  и  $G1$  должны быть разделены по постоянному току так, чтобы в паузе между импульсами обратного напряжения часть прямого тока, ответвляющаяся в генератор  $G2$ , не превышала значения  $0,5\% i_{ap}$ . Допускается разделение цепей путем включения разделительного конденсатора на выходе генератора  $G2$ , при этом емкость конденсатора  $C'$  должна удовлетворять требованиям

$$R_{вых_2} \cdot C' \geq 20 \frac{i_{ap} \cdot \tau_u}{U_{обp_a}}$$

и должны быть приняты меры, предотвращающие установление на конденсаторе напряжения холостого хода генератора  $G1$  при извлечении диода  $VD$ .

\* Табл. 1 и 2. (Исключены, Изм. № 1).